

```
1 using SymPy
```

```
1 using Plots
```

## Definindo os parâmetros do circuito

$(t, R, C)$

```
1 @syms t R C
```

v (generic function with 1 method)

```
1 v(t) = 10 * exp(-4 * t)
```

i (generic function with 1 method)

```
1 i(t) = 0.2 * exp(-4 * t)
```

## a) Calculando R e C

C\_val = 0.005

```
1 C_val = 5e-3
```

R\_val = 50.0

```
1 R_val = 1 / (4 * C_val)
```

## b) Calculando a constante de tempo

$\tau = 0.25$

```
1 tau = R_val * C_val
```

## c) Calculando energia inicial do capacitor

W\_0 = 0.25

```
1 W_0 = (1/2) * C_val * (10^2)
```

## d) Calculando tempo necessário para dissipar 50% do capacitor

t\_50 = 0.08664339756999316

```
1 t_50 = (1/8) * log(2)
```

# Graficos

t\_values = 0.0:0.01:1.0

```
1 t_values = 0:0.01:1
```

v\_values =


[10.0, 9.60789, 9.23116, 8.8692, 8.52144, 8.18731, 7.86628, 7.55784, 7.26149, 6.97676, 6.7

```
1 v_values = [v(t_val) for t_val in t_values]
```


i\_values =

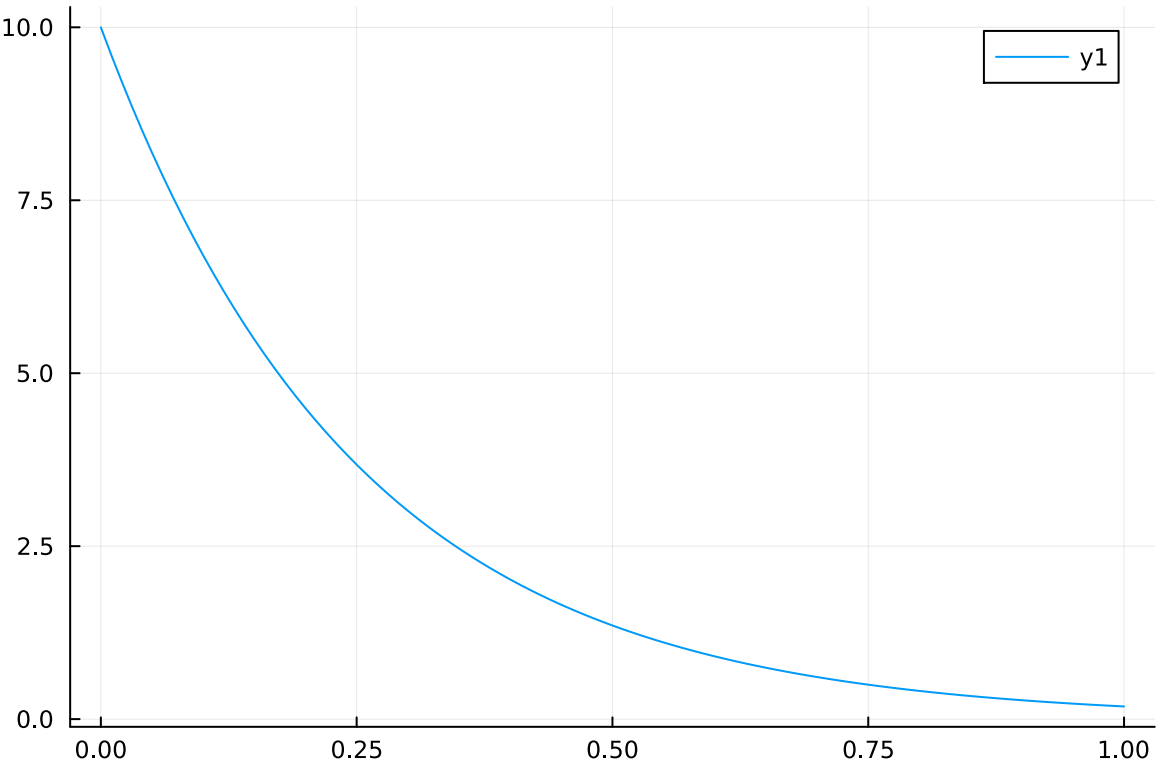[0.2, 0.192158, 0.184623, 0.177384, 0.170429, 0.163746, 0.157326, 0.151157, 0.14523, 0.139

```
1 i_values = [i(t_val) for t_val in t_values]
```



```
plot(t_values, v_values) #tensao
```

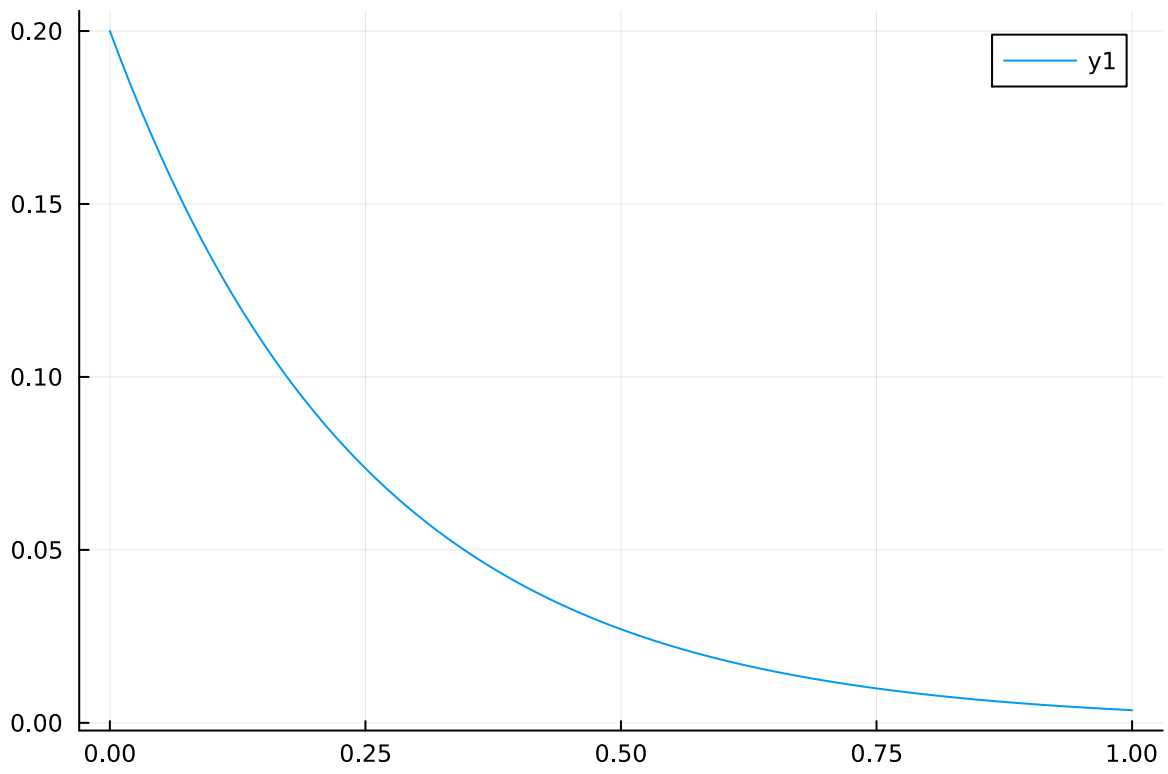

```
plot(t_values, i_values) #corrente
```