

```
1 using SymPy
```

```
1 using Plots
```

Definicao de variaveis

(t)

```
1 @syms t
```

$i_0 = 10$

```
1 i0 = 10
```

$R_1 = 1$

```
1 R1 = 1
```

$R_2 = 3$

```
1 R2 = 3
```

$L = 0.25$

```
1 L = 1/4
```

$V_0 = 20$

```
1 V0 = 20
```

Aplicando Thevenin

$R_{th} = 4$

```
1 R_th = R1 + R2
```

$i_{inf} = 5.0$

```
1 i_inf = V0 / R_th
```

$\tau = 0.0625$

```
1 tau = L / R_th
```

i_t (generic function with 1 method)

```
1 i_t(t) = i_inf + (i0- i_inf) * exp(-t / tau)
```

di_{dt} (generic function with 1 method)

```
1 di_dt(t) = diff(i_t(t), t)
```

v_{0_t} (generic function with 1 method)

```
1 v0_t(t) = R2 * i_t(t) + L * di_dt(t)
```

Resposta

`v0_t_solved =`


$$15.0 - 5.0e^{-16.0t}$$

```
1 v0_t_solved = simplify(v0_t(t))
```


Gráfico

`tempo = 0.0:0.001:0.5`

```
1 tempo = 0:0.001:0.5
```

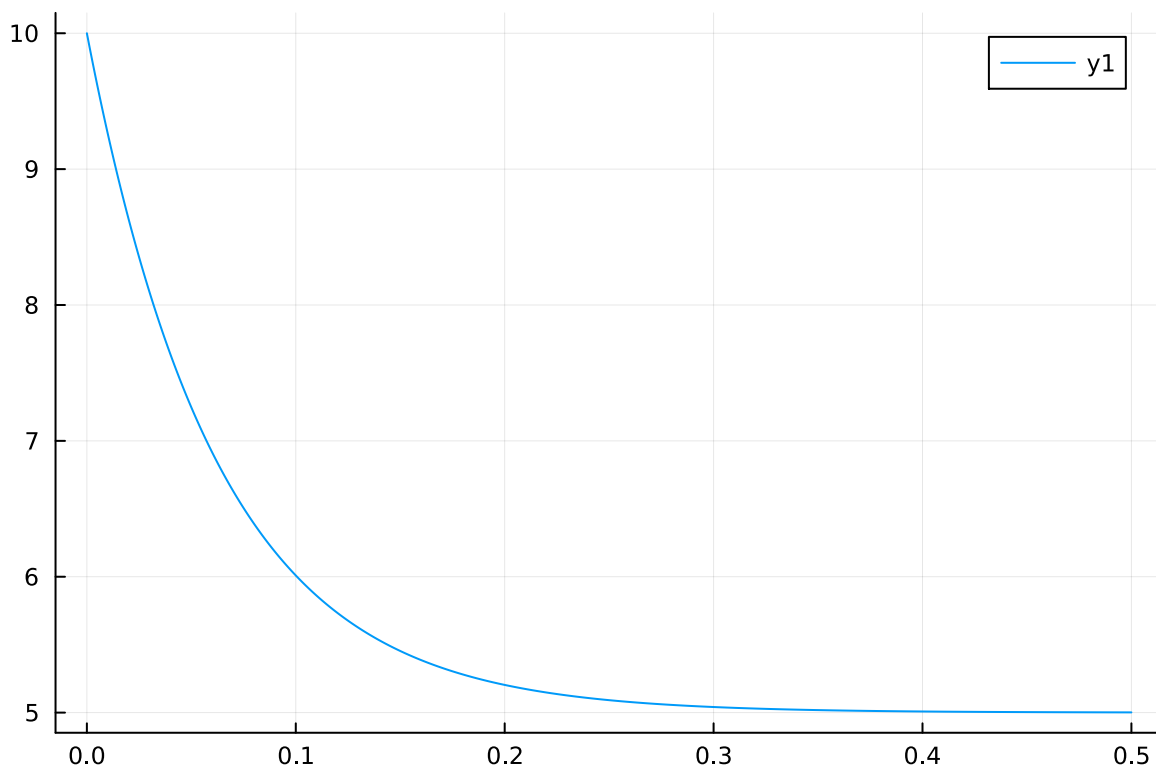
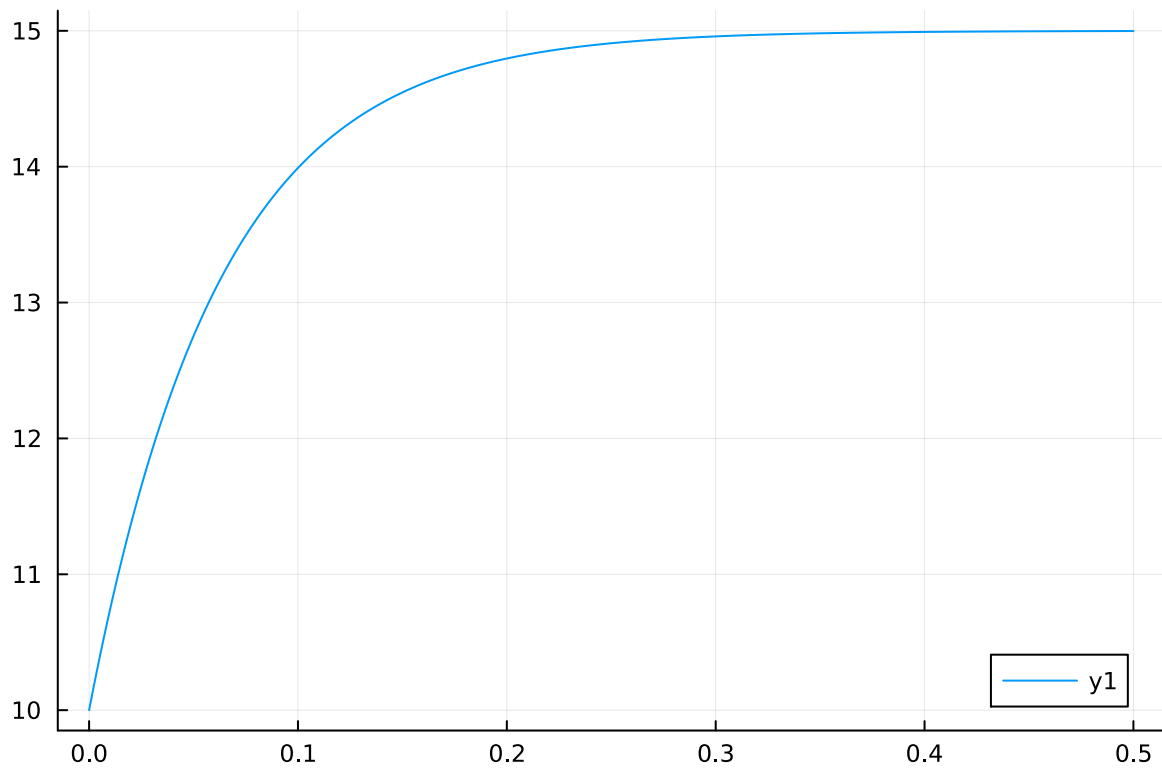
```
1 plot(tempo, i_t.(tempo)) #Gráfico de corrente
```



```
1 plot(tempo, v0_t_solved.(tempo)) #Grafico de tensao
```